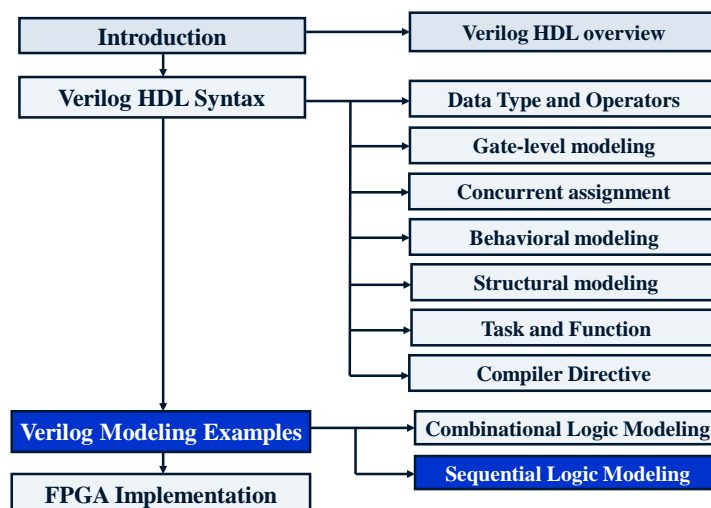


## 순차회로 모델링(1)

Kyung-Wook Shin  
*kwshin@kumoh.ac.kr*

School of Electronic Eng.,  
Kumoh National Institute of Technology

## Learning Map



## 11.0 순차회로 모델링

3

### □ 순차회로

- ❖ 현재의 입력, 과거의 입력, 회로에 기억된 상태값에 의해 출력이 결정
- ❖ 과거의 입력, 현재의 상태값을 저장하는 기억소자(래치 또는 플립플롭)와 조합논리회로로 구성
- ❖ 데이터 레지스터, 시프트 레지스터, 계수기(counter), 직렬/병렬 변환기, 유한상태머신(Finite State Machine; FSM), 주파수 분주기, 펄스 발생기 등
  - 클럭신호에 의해 동작되는 래치 또는 플립플롭을 포함

### □ 래치와 플립플롭

- ❖ 래치 : 클럭신호의 레벨(즉, 0 또는 1)에 따라 동작하는 저장소자
- ❖ 플립플롭 : 클럭신호의 상승 또는 하강에지에 동기되어 동작하는 저장소자
- ❖ always 구문 내부에 if 조건문을 이용하여 모델링

### □ 순차회로의 모델링

- ❖ always 블록을 이용한 행위수준 모델링, 게이트 프리미티브 및 하위모듈 인스턴스, 연속 할당문 등 다양한 Verilog 구문들이 사용됨
- ❖ 할당문의 형태 (nonblocking 또는 blocking) 에 따라 회로의 동작과 구조가 달라짐


Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

4

### □ Positive level-sensitive D latch

 

```
module dlatch(clock, d, q);
    input  clock, d;
    output q;
    reg    q;

    always @(clock or d) begin
        if(clock)
            q = d;
    end
endmodule
```

Positive level-sensitive D latch

코드 11.1

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

5

```
module tb_dlatch ;  
    reg clk, d;  
  
    dlatch U0(clk, d, q);  
  
    initial begin  
        clk = 1'b0;  
        forever #10 clk = ~clk;  
    end  
    initial begin  
        d = 1'b0;  
        forever begin  
            #15 d = 1'b1; #20 d = 1'b0;  
            #10 d = 1'b1; #10 d = 1'b0;  
            #10 d = 1'b1; #15 d = 1'b0;  
        end  
    end  
endmodule
```

Testbench for D latch


코드 11.2

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

6

 

[그림 11.2] [코드 11.1]의 시뮬레이션 결과

### 🕒 설계과제 11.1

- ❑ **Negative level-sensitive** 방식으로 동작하는 8비트 D 래치 회로를 설계하고, 테스트벤치를 작성하여 기능을 검증한다.

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

7

- Active-low 리셋을 갖는 positive level-sensitive D latch

```
module dlatch_rst(rst, clock, d, q);
    input  rst, clock, d;
    output q;
    reg    q;

    always @(clock or rst or d) begin
        if(!rst)
            q = 1'b0;
        else if(clock)
            q = d;
    end
endmodule
```


코드 11.3

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

8

 

[그림 11.3] [코드 11.3]의 시뮬레이션 결과

### 🕒 설계과제 11.2

- Active-low 셋과 리셋을 갖는 negative level-sensitive 8비트 D 래치 회로를 설계하고, 테스트벤치를 작성하여 기능을 검증한다.

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)


9

□ Latch가 포함된 회로에 **blocking** 할당문이 사용된 경우

```
module latch_blk(en, a, b, c, y);
    input  en, a, b, c;
    output y;
    reg    m, y;

    always @(en or a or b or c) begin
        if(en) begin
            m = ~(a | b);
            y = ~(m & c);
        end
    end
endmodule
```

코드 11.4

 

합성 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)


10

□ Latch가 포함된 회로에 **nonblocking** 할당문이 사용된 경우

```
module latch_nonblk(en, a, b, c, y);
    input  en, a, b, c;
    output y;
    reg    m, y;

    always @(en or a or b or c) begin
        if(en) begin
            m <= ~(a | b);
            y <= ~(m & c);
        end
    end
endmodule
```

코드 11.5

 

합성 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

11

### ❶ 설계과제 11.3

- ❑ 코드 11.6은 코드 11.4에서 **blocking** 할당문의 순서를 바꾼 경우이다. 코드 11.4와 동일한 회로인지, 만약 다른 회로라면 어떤 회로가 되는지 시뮬레이션과 합성을 통해 확인하고, 그 이유를 생각해 본다.

```
module latch_blk2(en, a, b, c, y);
    input  en, a, b, c;
    output y;
    reg    m, y;

    always @(en or a or b or c) begin
        if(en) begin
            y = ~(m & c);
            m = ~(a | b);
        end
    end
endmodule
```

코드 11.6

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.1.1 래치(Latch)

12

### ❶ 설계과제 11.4

- ❑ 코드 11.7은 코드 11.5에서 **nonblocking** 할당문의 순서를 바꾼 경우이다. 코드 11.5와 동일한 회로인지, 만약 다른 회로라면 어떤 회로가 되는지 시뮬레이션과 합성을 통해 확인하고, 그 이유를 생각해 본다.

```
module latch_nonblk2(en, a, b, c, y);
    input  en, a, b, c;
    output y;
    reg    m, y;

    always @(en or a or b or c) begin
        if(en) begin
            y <= ~(m & c);
            m <= ~(a | b);
        end
    end
endmodule
```

코드 11.7

Verilog HDL

순차회로 모델링