


순차회로 모델링(2)

Kyung-Wook Shin
kwshin@kumoh.ac.kr

School of Electronic Eng.,
Kumoh National Institute of Technology

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

□ Positive edge-triggered D Flip-flop

 

```
module dff(clk, d, q);  
  input d, clk;  
  output q;  
  reg q;  
  
  always @(posedge clk)  
    q <= d;  
  
endmodule
```


Positive edge-triggered D Flip-flop

코드 11.8

[tb_dff]

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

3

 

[그림 11.7] [코드 11.8]의 시뮬레이션 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

4

Edge-triggered D Flip-flop with q and qb outputs

```
module dff_bad1(clk, d, q, q_bar);
    input d, clk;
    output q, q_bar;
    reg q, q_bar;

    always @(posedge clk) begin // nonblocking assignments
        q <= d;
        q_bar <= ~d;
    end
endmodule
```

Not Recommended

코드 11.9(a)

```
module dff_bad2(clk, d, q, q_bar);
    input d, clk;
    output q, q_bar;
    reg q, q_bar;

    always @(posedge clk) begin // blocking assignments
        q = d;
        q_bar = ~d;
    end
endmodule
```

코드 11.9(b)

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

5

Edge-triggered D Flip-flop with q and qb outputs

```
module dff_good(clk, d, q, q_bar);
    input d, clk;
    output q, q_bar;
    reg q;

    // using assign statement for q_bar
    assign q_bar = ~q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule
```


Recommended

코드 11.9(c)

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

6

Edge-triggered D Flip-flop with q and qb outputs

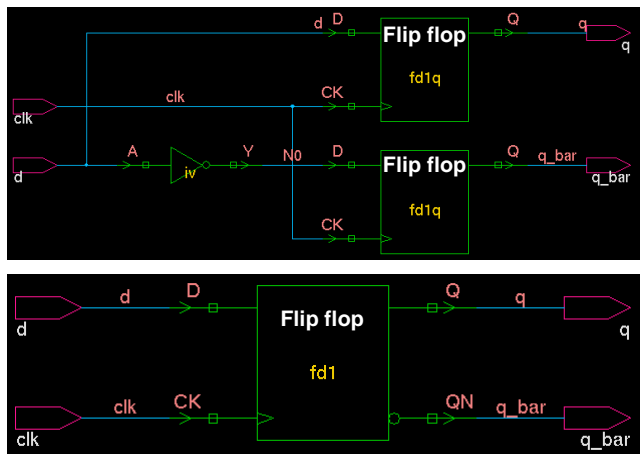

코드 11.9 (a), (b)의
합성 결과

코드 11.9 (c)의
합성 결과

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

7

🕒 설계과제 11.5

- ❑ q와 q_bar 출력을 갖는 D 플립플롭을 코드 11.10과 같이 모델링하면, 단순 D 플립플롭이 아닌 다른 회로가 된다. 시뮬레이션과 합성을 통해 코드 11.10의 모델링이 어떤 회로로 동작하는 지 확인하고, 그 이유를 생각해 본다.

```
module dff_bad3(clk, d, q, q_bar);  
    input d, clk;  
    output q, q_bar;  
    reg q, q_bar;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        q <= d;  
        q_bar <= ~q;  
    end  
endmodule
```

코드 11.10

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

8

- ❑ Edge-triggered D Flip-flop with synchronous active-low reset

```
module dff_sync_rst(clk, d, rst_n, q, qb);  
    input clk, d, rst_n;  
    output q, qb;  
    reg q;  
  
    assign qb = ~q;  
  
    always @(posedge clk) // include only clk  
    begin  
        if(!rst_n) // active-low reset  
            q <= 1'b0;  
        else  
            q <= d;  
        end  
    end  
endmodule
```

코드 11.11

[tb_dff_rst]


Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

9

□ Edge-triggered D Flip-flop with synchronous active-low reset

 

[그림 11.9] [코드 11.11]의 시뮬레이션 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

10

□ Edge-triggered D Flip-flop with asynchronous active-low reset

```
module dff_async_rst(clk, d, rst_n, q, qb);
    input  clk, d, rst_n;
    output q, qb;
    reg    q;

    assign qb = ~q;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) // both clk and rst_n
    begin
        if(!rst_n) // active-low reset
            q <= 1'b0;
        else
            q <= d;
        end
    endmodule
```

코드 11.12

[tb_dff_rst]


Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

11

- Edge-triggered D Flip-flop with asynchronous active-low reset

 

[그림 11.10] [코드 11.12]의 시뮬레이션 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

12

설계과제 11.6

- 다음의 D 플립플롭을 Verilog HDL로 모델링하고, 시뮬레이션을 통해 동작을 확인한다.

- ① 동기식 active-high 리셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_1]
- ② 동기식 active-high 셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_2]
- ③ 동기식 active-low 셋과 리셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_3]
- ④ 비동기식 active-high 리셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_4]
- ⑤ 비동기식 active-high 셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_5]
- ⑥ 비동기식 active-low 셋과 리셋을 갖는 D 플립플롭 [tb_dff_ex11_6_6]

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)


13

- 플립플롭이 포함된 회로에 **blocking** 할당문이 사용된 경우

```
module seq_blk(clk, a, b, c, d, e, y);
    input  clk, a, b, c, d, e;
    output y;
    reg    m, n, y;

    always @(posedge clk) begin
        m = ~(a & b);
        n = c | d;
        y = ~(m | n | e);
    end
endmodule
```

코드 11.13

 

합성 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)


14

- 플립플롭이 포함된 회로에 **nonblocking** 할당문이 사용된 경우

```
module seq_nonblk(clk, a, b, c, d, e, y);
    input  clk, a, b, c, d, e;
    output y;
    reg    m, n, y;

    always @(posedge clk) begin
        m <= ~(a & b);
        n <= c | d;
        y <= ~(m | n | e);
    end
endmodule
```

코드 11.14

 

합성 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.1.2 플립플롭(Flip flop)

15

설계과제 11.7

- 코드 11.15는 코드 11.13에서 **blocking** 할당문의 순서를 바꾼 경우이다. 코드 11.13과 동일한 회로인지, 만약 다른 회로라면 어떤 회로가 되는지 시뮬레이션과 합성을 통해 확인하고, 그 이유를 생각해 본다.

```
module seq_blk2(clk, a, b, c, d, e, y);  
    input  clk, a, b, c, d, e;  
    output y;  
    reg    m, n, y;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        y = ~(m | n | e);  
        m = ~(a & b);  
        n = c | d;  
    end  
endmodule
```

코드 11.15

Verilog HDL

순차회로 모델링


11.1.2 플립플롭(Flip flop)

16

설계과제 11.7

코드 11.15의 합성결과

코드 11.14의 합성결과와 동일

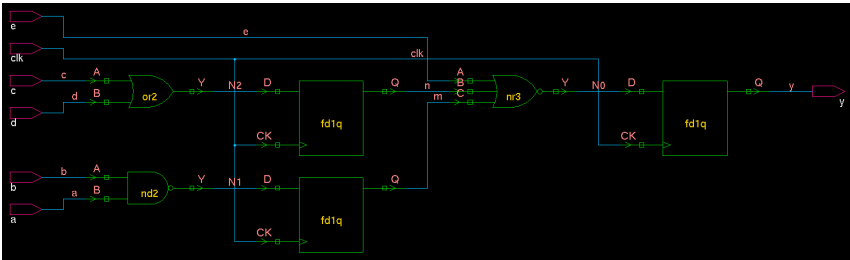

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문


17

□ 순차회로에서 **blocking** 할당문 순서의 영향

```
module blk1(clk, d, q3);
  input  clk;
  output q3;
  input  d;
  reg    q3, q2, q1, q0;

  always @(posedge clk) begin
    q0 = d;    q1 = q0;
    q2 = q1;    q3 = q2;
  end
endmodule
```


코드 11.16(a)

 

```
module blk2(clk, d, q3);
  input  clk;
  output q3;
  input  d;
  reg    q3, q2, q1, q0;

  always @(posedge clk) begin
    q3 = q2;    q2 = q1;
    q1 = q0;    q0 = d;
  end
endmodule
```

코드 11.16(b)

 

Verilog HDL

순차회로 모델링

11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문


18

□ 순차회로에서 **nonblocking** 할당문 순서의 영향

```
module non_blk1(clk, d, q3);
  input  clk;
  output q3;
  input  d;
  reg    q3, q2, q1, q0;

  always @(posedge clk) begin
    q0 <= d;
    q1 <= q0;
    q2 <= q1;
    q3 <= q2;
  end
endmodule
```

코드 11.17(a)

 

```
module non_blk2(clk, d, q3);
  input  clk;
  output q3;
  input  d;
  reg    q3, q2, q1, q0;

  always @(posedge clk) begin
    q3 <= q2;
    q2 <= q1;
    q1 <= q0;
    q0 <= d;
  end
endmodule
```

코드 11.17(b)

Verilog HDL

순차회로 모델링