

## 순차회로 모델링(3)

Kyung-Wook Shin

*kwshin@kumoh.ac.kr*

School of Electronic Eng.,  
Kumoh National Institute of Technology

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문

2

### □ 코딩 가이드라인


- ❖ **가이드라인-1** : 순차회로 또는 래치를 모델링하는 always 블록에서는 **nonblocking** 할당문을 사용한다.
- ❖ **가이드라인-2** : 조합논리회로를 모델링하는 always 블록에서는 **blocking** 할당문을 사용한다.

```
module nbex1 (q, a, b, clk, rst_n);
  output q;
  input  clk, rst_n;
  input  a, b;
  reg    q, y;

  always @(a or b)
    y = a ^ b;

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (!rst_n) q <= 1'b0;
    else      q <= y;

endmodule
```

 


Verilog HDL

순차회로 모델링
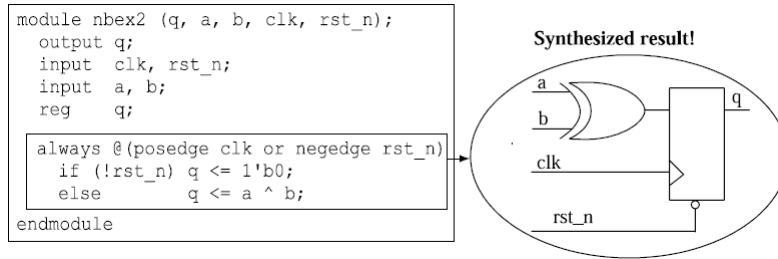
## 11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문

3

- ❖ **가이드라인-3** : 동일한 **always** 블록에서 순차회로와 조합논리회로를 함께 표현하는 경우에는 **nonblocking** 할당문을 사용한다.



Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문

4

- ❖ **가이드라인-4** : 동일한 **always** 블록 내에서 **blocking** 할당문과 **nonblocking** 할당문을 혼합해서 사용하지 않는다.

<pre> module ba_nba1(q, a, b, clk, rst_n);   output q;   input  a, b, rst_n, clk;   reg    q, tmp;   always @(posedge clk or negedge rst_n)     if(!rst_n) q &lt;= 1'b0;     else begin       tmp = a &amp; b;       q &lt;= tmp;     end endmodule         </pre>	Not Recommended	코드 11.18(a)
<pre> module ba_nba2(q, a, b, clk, rst_n);   output q;   input  a, b, rst_n, clk;   reg    q, tmp;   always @(posedge clk or negedge rst_n)     if(!rst_n) q = 1'b0; //blocking     else begin       tmp = a &amp; b;       q &lt;= tmp;          //nonblocking     end endmodule         </pre>	Not Recommended	코드 11.18(b)

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문

5

```
module ba_nba3(q, a, b, clk, rst_n);
    output q;
    input  a, b, rst_n, clk;
    reg    q;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) q <= 1'b0;
        else      q <= a & b;
endmodule
```

Recommended

코드 11.18(c)

```
module ba_nba4(q, a, b, clk, rst_n);
    output q;
    input  a, b, rst_n, clk;
    reg    q;
    wire    tmp;

    assign tmp = a & b;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) q <= 1'b0;
        else      q <= tmp;
endmodule
```

Recommended

코드 11.18(d)

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.2 Blocking과 Nonblocking 할당문

6

- ❖ 가이드라인-5 : 다수의 always 블록에서 동일한 reg 변수에 값을 할당하지 않는다.

```
module badcode1(q, d1, d2, clk, rst_n);
    output q;
    input  d1, d2, clk, rst_n;
    reg    q;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) q <= 1'b0;
        else      q <= d1;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) q <= 1'b0;
        else      q <= d2;
endmodule
```

코드 11.19

Multiple source driving이 발생하는 코딩

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.3 시프트 레지스터

7


### □ 시프트 레지스터

- ❖ 클럭신호가 인가될 때마다 데이터가 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동되는 회로
- ❖ 여러 개의 플립플롭이 직렬로 연결된 구조
- ❖ 형태
  - 직렬입력-직렬출력 (Serial-In, Serial-Out)
  - 직렬입력-병렬출력 (Serial-In, Parallel-Out)
  - 병렬입력-직렬출력 (Parallel-In, Serial-Out)
  - 병렬입력-병렬출력 (Parallel-In, Parallel-Out)
  - 왼쪽 시프트, 오른쪽 시프트, 양방향 시프트
- ❖ **nonblocking** 할당문, 시프트 연산자, 결합 연산자, 반복문 등 다양한 구문으로 모델링

Verilog HDL

순차회로 모델링

### 11.3.1 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터

 

[그림 11.17] 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터

<pre> module shift_reg_nblk1(clk, rst, sin, sout); input  clk, rst, sin; output sout; reg [7:0] q;  assign sout = q[7];  always @(posedge clk) begin     if(!rst)         q &lt;= 8'b0;     else begin         q[0] &lt;= sin;         q[1] &lt;= q[0];         q[2] &lt;= q[1];         q[3] &lt;= q[2];         q[4] &lt;= q[3];         q[5] &lt;= q[4];         q[6] &lt;= q[5];         q[7] &lt;= q[6];     end end endmodule                     </pre>	<p>코드 11.21</p>
--	-----------------

Verilog HDL

순차회로 모델링

### 11.3.1 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터

```
module shift_reg_nblk2(clk, rst, sin, sout);
    input    clk, rst, sin;
    output   sout;
    reg [7:0] q;

    assign sout = q[7];


    always @(posedge clk) begin
        if(!rst)
            q <= 0;
        else begin
            q[0] <= sin;
            q[7:1] <= q[6:0];
        end
    end
endmodule
```

```
if (!rst)
    q <= 0;
else begin // ALT code
    q[7:1] <= q[6:0];
    q[0] <= sin;
end
```

벡터 할당문을 사용한 경우

코드 11.22

### 11.3.1 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터

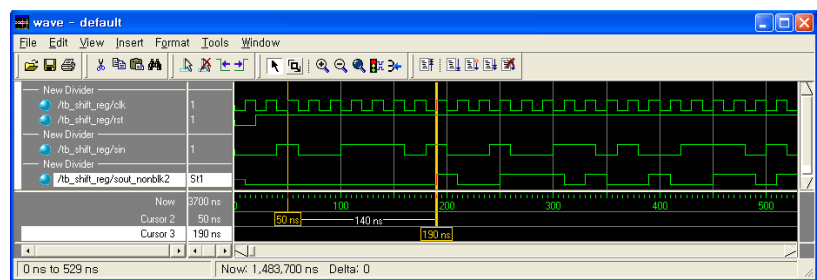

[그림 11.18] [코드 11.22]의 시뮬레이션 결과

## 11.3.1 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터

### ❶ 설계과제 11.9

- 그림 11.17의 **active-low** 동기식 리셋을 갖는 시프트 레지스터를 다음의 방법으로 모델링하고, 시뮬레이션한다.

- ① 결합 연산자를 사용하는 방법
- ② 시프트 연산자를 사용하는 방법
- ③ for 반복문을 사용하는 방법

```
if (!rst)
    q <= 8'b0;
else //결합 연산자
    q <= {q[6:0],sin};
```

```
if (!rst)
    q <= 8'b0;
else begin //시프트 연산자-①
    q <= q << 1;
    q[0] <= sin;
end
```

```
if (!rst)
    q <= 8'b0;
else begin //시프트 연산자-②
    q[0] <= sin;
    q <= q << 1;
end
```

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.4 계수기 (Counter)

12

### □ 계수기(counter)

- ❖ 클럭펄스가 인가될 때마다 값을 증가 또는 감소시키는 회로
- ❖ 주파수 분주기, 타이밍 제어신호 생성 등에 사용
- ❖ 동기식 계수기
  - 모든 플립플롭이 하나의 공통 클럭신호에 의해 구동되며, 모든 플립플롭의 상태변경이 동시에 일어남
  - 장점 : 설계와 검증이 용이하며, 계수 속도가 빠름
  - 단점 : 비동기식 카운터에 비하여 회로가 복잡함
- ❖ 비동기식 계수기
  - 첫단의 플립플롭에 클럭신호가 인가되면, 플립플롭의 출력이 다음 단의 플립플롭을 트리거시키는 방식으로 동작
  - 리플 계수기(ripple counter)라고도 함
  - 장점 : 동기식 계수기에 비해 회로가 단순해짐
  - 단점 : 각 플립플롭의 전파 지연시간이 누적되어 최종단의 출력에 나타나므로 계수속도가 느림

Verilog HDL

순차회로 모델링

# 11.4 계수기 (Counter)

13

## □ 8비트 증가 계수기

```
module counter_up(clk, rst, cnt);
    input      clk, rst;
    output [7:0] cnt;
    reg [7:0] cnt;

    always @(posedge clk or negedge rst) begin
        if(!rst) cnt <= 0;
        else cnt <= cnt + 1;
    end
endmodule
```

코드 11.26

Testbench: TB\_chap11/tb\_counter\_up.v


Verilog HDL

순차회로 모델링

# 11.4 계수기 (Counter)

14

## □ 8비트 증가 계수기

 

[그림 11.26] [코드 11.26]의 시뮬레이션 결과

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 설계 과제 11.13

15

- **Active-high enable** 신호를 갖는 8비트 감소 계수기를 설계하고, 시뮬레이션을 통해 동작을 확인한다. **enable** 신호 **en=1**이면 계수기가 동작하고, **en=0**이면 계수동작을 멈추는 기능을 가지며, **Active-low** 비동기식 리셋을 갖는다.

```
module counter_dn_en (clk, rst, en, cnt);
    input          clk, rst, en;
    output [7:0]   cnt;
    reg   [7:0]   cnt;

    always @(posedge clk or negedge rst) begin
        if (!rst) cnt <= 0;
        else if (en)
            cnt <= cnt - 1;
    end
endmodule
```

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 설계 과제 11.14

16

- **Mode** 신호에 따라 계수기 값이 증가(**mode=1**) 또는 감소(**mode=0**)되는 8비트 증가/감소 계수기를 설계하고, 시뮬레이션을 통해 동작을 확인한다. **Active-low** 비동기식 리셋을 갖는다.

```
module counter_ud (clk, rst, mode, cnt);
    input          clk, rst, mode;
    output [7:0]   cnt;
    reg   [7:0]   cnt;

    always @(posedge clk or negedge rst) begin
        if (!rst) cnt <= 0;
        else begin
            if (mode) cnt <= cnt + 1;
            else      cnt <= cnt - 1;
        end
    end
endmodule
```

Verilog HDL

순차회로 모델링



## 11.4 계수기 (Counter)

17

### □ 1/10 주파수 분주기(frequency divider)

```
module frq_div(mclk, rst, clk_div);
    input    rst, mclk;
    output   clk_div;
    reg [3:0] cnt;
    reg      clk_div;

    always @(posedge mclk or negedge rst) begin
        if(!rst) begin
            cnt <= 0;
            clk_div <= 0;
        end
        else begin
            if(cnt == 9) begin
                cnt <= 0;
                clk_div <= 1'b1;
            end
            else begin
                clk_div <= 1'b0;
                cnt <= cnt + 1;
            end
        end
    end
endmodule
```

코드 11.27

Testbench: TB\_chap11/tb\_frq\_div.v


Verilog HDL

순차회로 모델링

## 11.4 계수기 (Counter)

18

### □ 1/10 주파수 분주기(frequency divider)

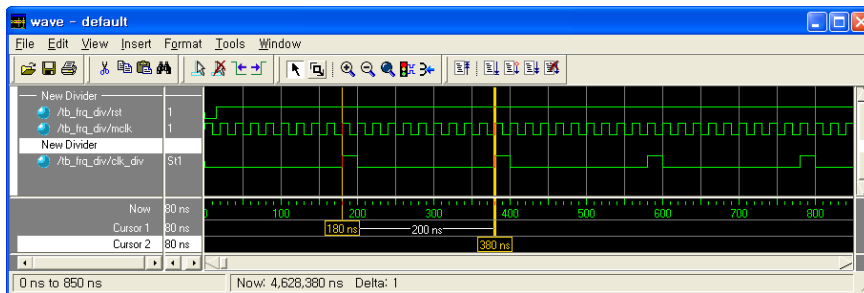

[그림 11.27] [코드 11.27]의 시뮬레이션 결과

### 🕒 설계과제 11.16

- Duty cycle이 50%인 대칭 분주 클록을 생성하는 1/10 주파수 분주기를 설계하고 시뮬레이션을 통해 동작을 확인한다. Active-low 비동기식 리셋을 갖는다.

Verilog HDL

순차회로 모델링

## 설계 과제 11.16

19

```
module frq_div_sym (mclk, rst, clk_div);
    input          rst, mclk;
    output         clk_div;
    reg    [3:0] cnt;
    reg         clk_div;

    always @(posedge mclk or negedge rst) begin
        if (!rst) begin
            cnt <= 0;
            clk_div <= 0;
        end
        else
            if (cnt == 4) begin
                cnt <= 0;
                clk_div <= ~clk_div;
            end
            else cnt <= cnt + 1;
        end
    end
endmodule
```

Verilog HDL

순차회로 모델링