

Verilog HDL 개요(2)

Kyung-Wook Shin
kwshin@kumoh.ac.kr

School of Electronic Eng.,
Kumoh National Institute of Technology


Verilog HDL

Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

Learning Map

2

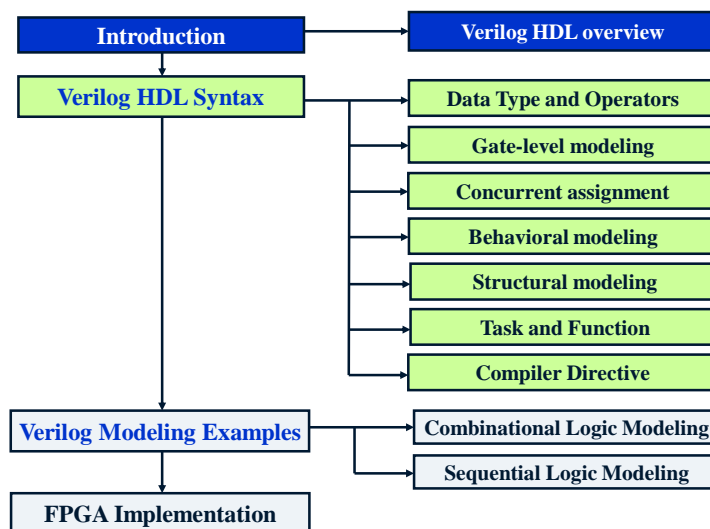

Verilog HDL

Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

수박과 호박의 차이

3



수박? 호박?

Verilog HDL

Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

수박과 호박의 차이


4

HDL(Hardware Description Language)

```
module booth_enc(xin, y, y2, neg);
  input  [2:0] xin;
  output y, y2, neg;
  reg    [2:0] tmp;

  assign y = tmp[2];
  assign y2 = tmp[1];
  assign neg = tmp[0];

   always @(xin) begin
    case(xin)
      0 : tmp = 3'b000;
      1,2 : tmp = 3'b100;
      3 : tmp = 3'b010;
      4 : tmp = 3'b011;
      5,6 : tmp = 3'b101;
      7 : tmp = 3'b001;
    endcase
  end
endmodule
```



C Program

```
main() {
  int bitw_a, bitw_b, bitw_rbp, bitw, a, b;
  int deci_a, deci_b;
  int bin_a[64], bin_b[64];
  int bin_z[128];
  int rec[32][4];
  int pp[32][65];
  int cor[32], cor_vec[32][2];
  int rbp[32][67][2];

  if(bitw_b%2 == 1)
    num_bpp = (bitw_b+1)/2;
  else
    num_bpp = bitw_b/2;

  Mba(bin_b, rec, cor, num_bpp, fp);
  PPgen(bin_a, rec, bitw_a, num_bpp, pp, cor, fp);
}
```

HDL is used to design hardware,
Not to program software


Verilog HDL

Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

Verilog HDL 개요


5

 

Verilog HDL 구문


Verilog HDL의 모듈

6

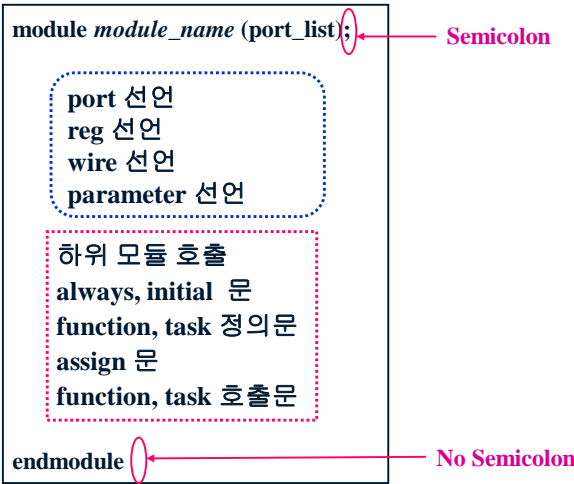

Verilog HDL의 모듈

7

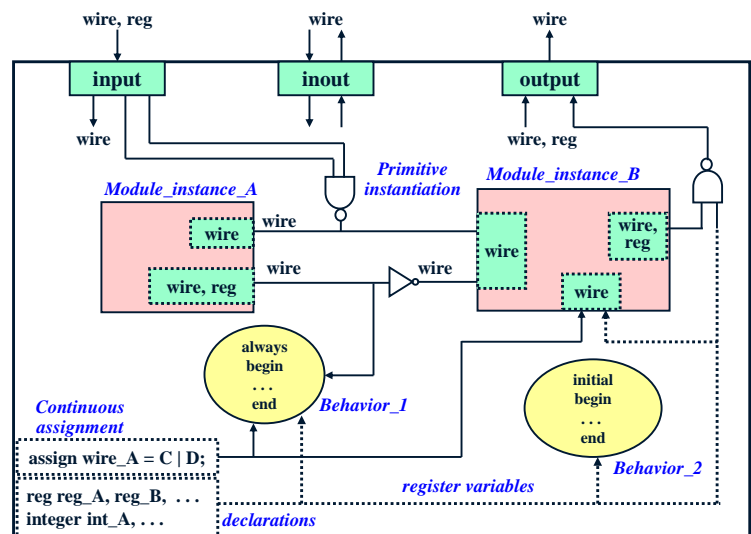

Verilog HDL


Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

Verilog 모델링 예

8

□ 게이트 프리미티브를 이용한 모델링 예 (반가산기 회로)

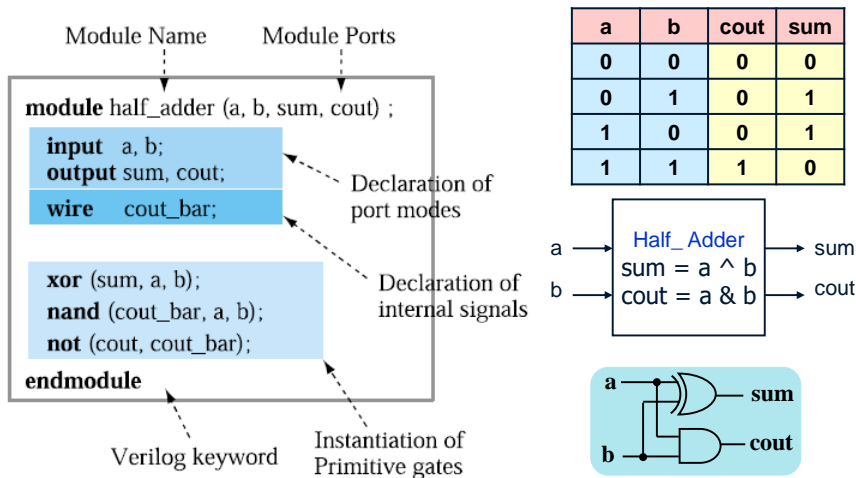

Verilog HDL


Verilog HDL 개요

K.W. SHIN

Verilog 모델링 예

9

□ 연속 할당문을 이용한 모델링

 


```
module half_adder2(a, b, sum,
cout);
    input a, b;
    output sum, cout;

    assign cout = a & b;
    assign sum  = a ^ b;
endmodule
```

Verilog 모델링 예

10

□ 행위수준 모델링 (조합논리회로)

 

```
module mux2b_if(in0, in1, sel, out);
    input  [1:0] in0, in1;
    input      sel;
    output [1:0] out;
    reg  [1:0] out;


    always @(sel or in0 or in1) begin
        if (sel == 0)
            out = in0;
        else
            out = in1;
        end
    end
endmodule
```

Verilog 모델링 예

11

□ 행위수준 모델링 (순차회로)

❖ 클럭의 상승에지에서 동작하는 D 플립플롭

 

```
module D_ff (clk, din, rst, q);
    input  clk, din, rst;
    output q;
    reg    q;


    always @(posedge clk or posedge rst)
    begin
        if (rst == 1)
            q <= 0;
        else
            q <= din;
        end
    end

endmodule
```

Verilog 모델링 예

12

□ 하위 모듈 인스턴스를 이용한 구조적 모델링

 

```
module full_add(a, b, cin, sum, cout);
    input  a, b, cin;
    output sum, cout;
    wire  w1, w2, w3;

    half_adder U1(.a(a), .b(b), .sum(w1), .cout(w2)); // 이름에 의한 포트 매핑
    half_adder U2(w1, cin, sum, w3);                 // 순서에 의한 포트 매핑
    or        U3(cout, w2, w3);                       // 게이트 프리미티브 인스턴스
endmodule
```